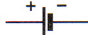
















Pagal pavyzdį sudarykite elektros grandinės elementų lentelę.

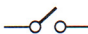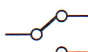Grandinės dalies pavadinimas	Simbolis
Galvaninis elementas	
Elementų baterija	
Lemputė	
Jungiklis	
Dvipolis jungiklis	
Jungiamasis laidas	
Sujungti laidai	
Susikertantys laidai	
Gnybtai	

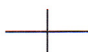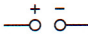Pagal pavyzdį papildykite sudarytą lentelę radiotechnikos įrenginių sutartiniais ženklais.

Grandinės dalies pavadinimas	Simbolis
Elektrinis skambutis	
Mikrofonas	
Garsiakalbis	
Kaitinamasis elementas	
Ampermetras	
Voltmetras	

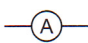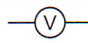Nubraižykite Paskalio rutulį. Paieškokite informacijos apie jį internete ir keliais sakiniais aprašykite.

